
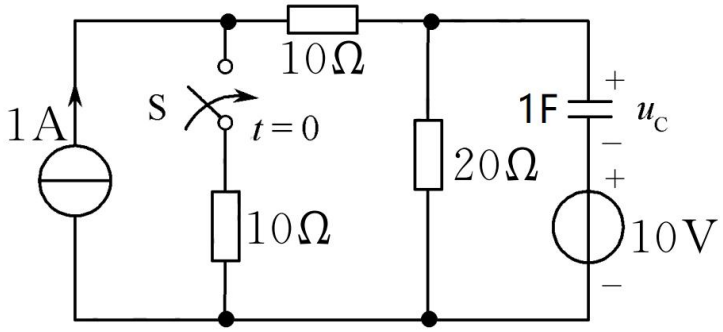
1. 开关 s 闭合前电路处于稳态，试求开关闭合后的 uc(t)。（已知电容 C=1F




2. 开关 s 打开前电路处于稳态，试求开关打开后的 iL(t)。

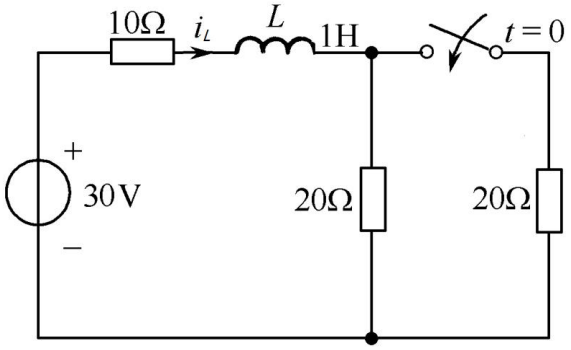

3. 已知 $i=10\sqrt{2}\cos(314t+20^\circ)\text{A}$，$u=100\cos(628t-70^\circ)\text{V}$。写出它们的最大值，有效值，角频率，周期，初相位。

4.图 a、b、c 所示正弦交流电路中，三个电流表的读数分别为多少？

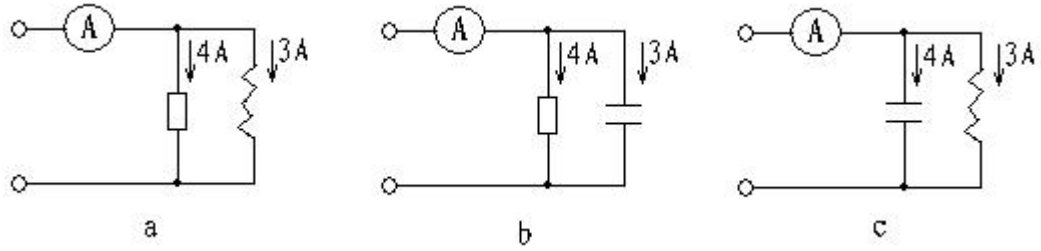

5.列出下图所示电路的节点电压方程。

